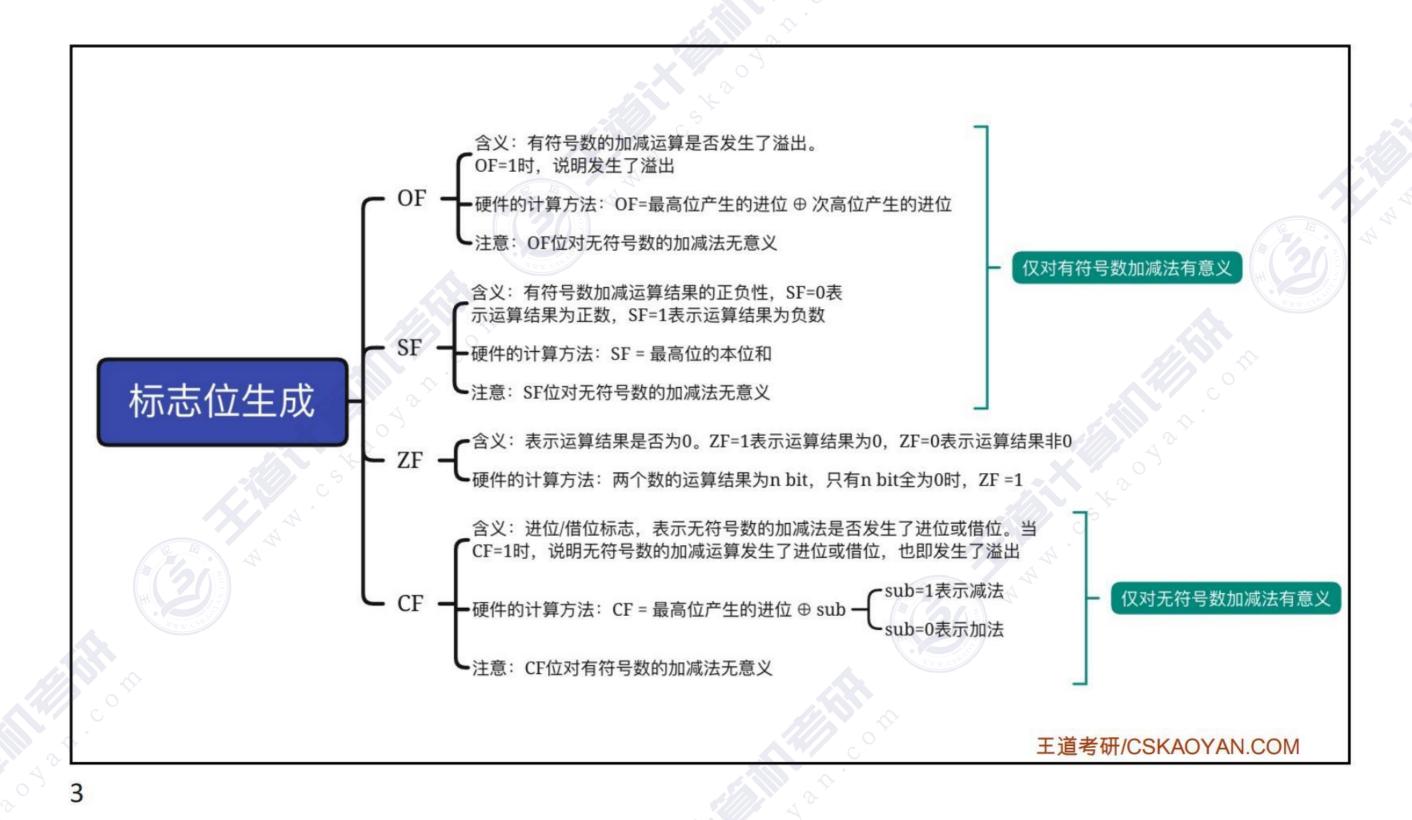


相加结果 OF (Overflow Flag)溢出标志。溢出时为1,否则置0。 SF (Sign Flag)符号标志。结果为负时置1,否则置0. ZF (Zero Flag)零标志,运算结果为0时ZF位置1,否则置0. CF (Carry Flag)进位/借位标志,进位/借位时置1,否则置0. OF SF n bit 1bit 1bit Cout 最高位 Cin 来自低 加法器 产生的进位 位的进位 n bit n bit, 被加数A 加数B 多路选择器 Sub 加/减法控制信 MUX 0 号, 加法0, 减法1 n bit / n bit 王道考研/CSKAOYAN.COM 2



你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班 可扫码加微信咨询

微博: @王道计算机考研教育

■ B站: @王道计算机教育

₩ 小红书:@王道计算机考研

知 知乎: @王道计算机考研

抖音: @王道计算机考研

淘宝: @王道论坛书店