

本节内容


控制器设计

硬布线控制器

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

本章总览

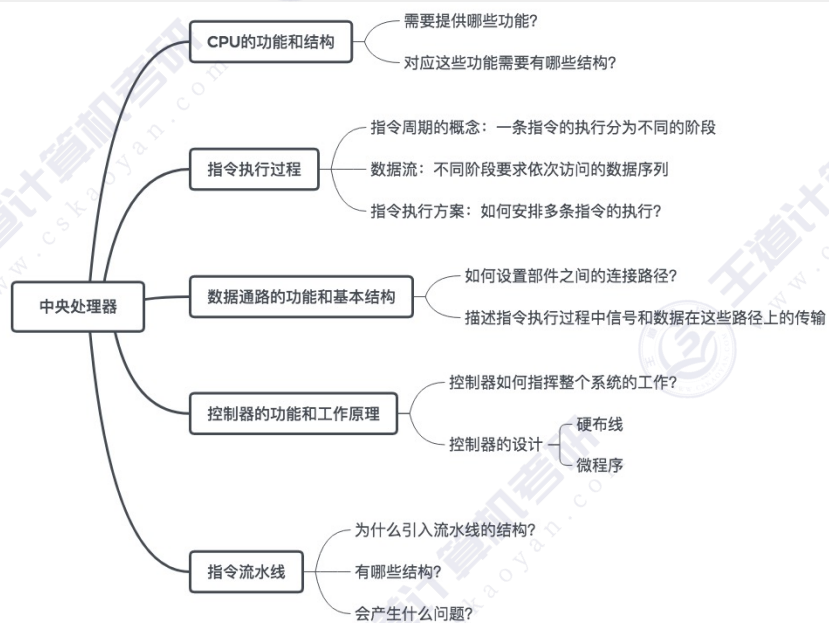


王道考研/CSKAOYAN.COM

2

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

内容回顾

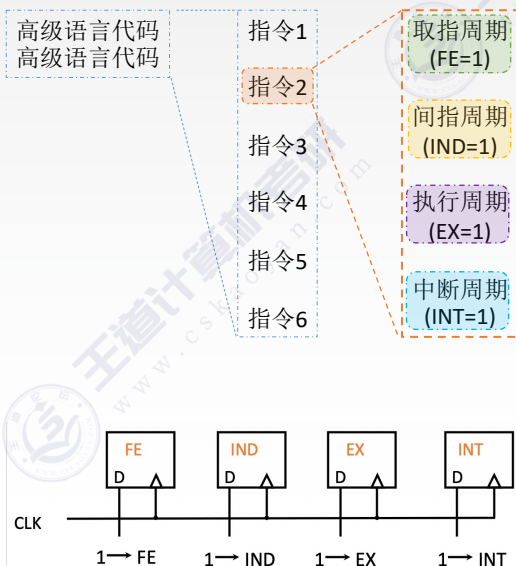CU发出一个微命令，可完成对应微操作。
如：微命令1使得 PC_{out} 、 MAR_{in} 有效。
完成对应的微操作1 ($PC \rightarrow MAR$)



T_0 : 微操作1、微操作2
 T_1 : 微操作3
 T_2 : 微操作4

一个节拍内可以并行完成多个“相容的”微操作

T_0 : 微操作5、微操作2
 T_1 : 微操作6
 T_2 : 微操作7

同一个微操作可能在不同指令的不同阶段被使用

T_0 :
 T_1 : 微操作8
 T_2 : 微操作9、微操作6

不同指令的执行周期所需节拍数各不相同。为了简化设计，选择定长的机器周期，以可能出现的最大节拍数为准（通常以访存所需节拍数作为参考）

T_0 :
 T_1 : 微操作10
 T_2 : 微操作11


若实际所需节拍数较少，可将微操作安排在机器周期末尾几个节拍上进行

王道考研/CSKAOYAN.COM


3

所有指令的取指周期、 T_0 节拍下一定要完成($PC \rightarrow MAR$)。则可知 $C_1 = FE \cdot T_0$

硬布线控制器

 

Tips: 逻辑表达式是电路的数字化描述

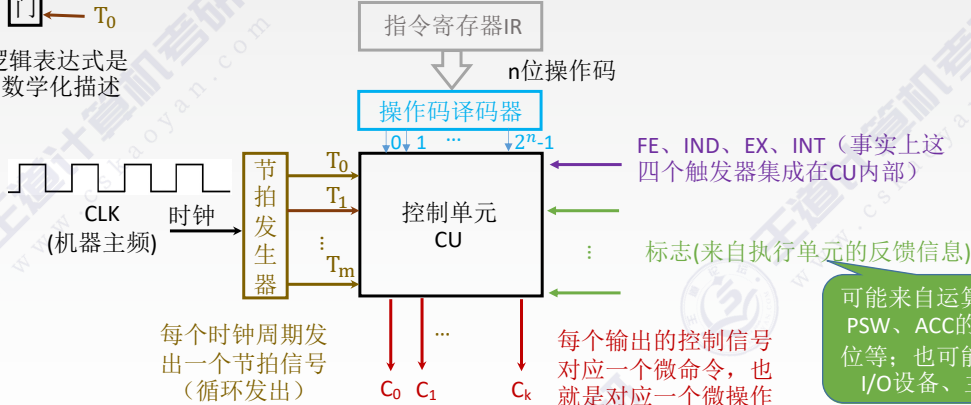

如：要让 C_1 对应微操作 ($PC \rightarrow MAR$)，则将其接到 PC_{out} 、 MAR_{in} 即可

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”


王道考研/CSKAOYAN.COM

4



用平静掩饰恐惧

颤抖吧！感受恐惧！

 


很紧张对吧？

注：一般不考电路，莫慌~

$M(MAR) \rightarrow MDR$ 微操作命令的逻辑表达式：
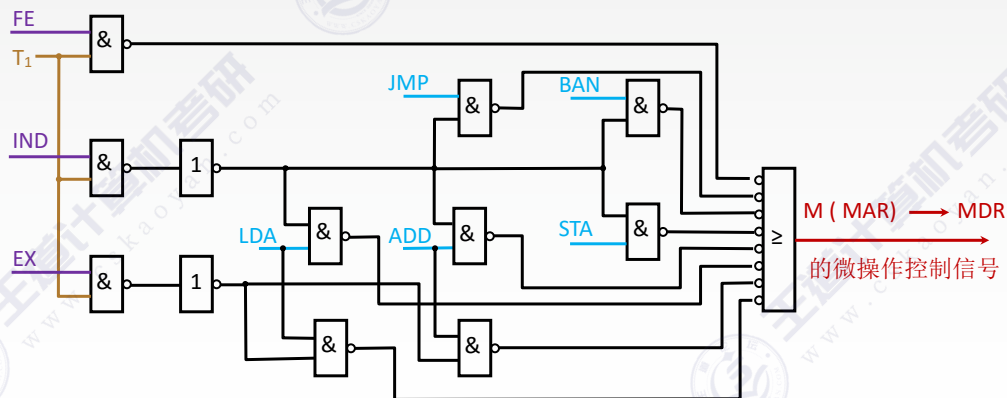
$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1(ADD + LDA)$$



根据指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

硬布线控制器的设计

设计步骤：

1. 分析每个阶段的微操作序列（取值、间址、执行、中断四个阶段）
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计

确定哪些指令在什么阶段、在什么条件下会使用到的微操作

采用定长机器周期还是不定长机器周期？每个机器周期安排几个节拍？

如何用3个节拍完成整个机器周期内的所有微操作？

确定每个微操作命令的逻辑表达式，并用电路实现

假设采用同步控制方式（定长机器周期），一个机器周期内安排3个节拍。

安排，必须安排



王道考研/CSKAOYAN.COM

6

注：中断周期内的微操作序列就不分析了，原理类似

分析每个阶段的微操作序列

取指周期（所有指令都一样）

PC → MAR

1 → R

M (MAR) → MDR

MDR → IR

OP (IR) → ID

(PC) + 1 → PC

注：ID 是指令译码器
Instruction Decoder

间址周期（所有指令都一样）

Ad(IR) → MAR

1 → R

M (MAR) → MDR

MDR → Ad(IR)

执行周期（各不相同）

注：很多地方把
ACC简写为AC

CLA

0 → AC

clear ACC 指令
ACC清零

LDA X

取数指令，
把X所指内容
取到ACC

Ad (IR) → MAR

1 → R

M (MAR) → MDR

MDR → AC

JMP X

无条件转移

Ad (IR) → PC

负数符号位为1

BAN X

Branch ACC Negative

条件转移，当ACC为负时转移

$A_0 \bullet Ad (IR) + \overline{A_0} \bullet (PC) \rightarrow PC$

罗列出所有指令在各个阶段的微操作序列，就可以知道在什么情况下需要使用这个微操作

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

安排微操作时序的原则

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

并允许有先后顺序

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

安排微操作时序-取指周期

原则一 微操作的先后顺序不得随意更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

并允许有先后顺序

(1) $PC \rightarrow MAR$

(2) $1 \rightarrow R$

(3) $M(MAR) \rightarrow MDR$

(4) $MDR \rightarrow IR$

(5) $OP(IR) \rightarrow ID$

(6) $(PC) + 1 \rightarrow PC$

存储器空闲即可

在(1)之后

在(3)之后

在(4)之后

在(1)之后

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

安排微操作时序-取指周期

原则一 微操作的先后顺序不得随意更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

并允许有先后顺序

T_0 (1) $PC \rightarrow MAR$

T_0 (2) $1 \rightarrow R$

T_1 (3) $M(MAR) \rightarrow MDR$

T_1 (6) $(PC) + 1 \rightarrow PC$

T_2 (4) $MDR \rightarrow IR$

T_2 (5) $OP(IR) \rightarrow ID$

存储器空闲即可

在(1)之后

在(1)之后

在(3)之后

在(4)之后

两个微操作占用时间较短，根据原则三安排在一个节拍

$M(MAR) \rightarrow MDR$ 从主存取数据，用时较长，因此必须一个时钟周期才能保证微操作的完成

$MDR \rightarrow IR$ 是CPU内部寄存器的数据传送，速度很快，因此在一个时钟周期内可以紧接着完成 $OP(IR) \rightarrow ID$ 。也就是可以一次同时发出两个微命令。

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

安排微操作时序-间址周期

- | | | | |
|-----|-------------------|-------|------------------------------|
| 原则一 | 微操作的 先后顺序不得 随意 更改 | T_0 | (1) $Ad(IR) \rightarrow MAR$ |
| 原则二 | 被控对象不同 的微操作 | T_0 | (2) $1 \rightarrow R$ |
| | 尽量安排在 一个节拍 内完成 | T_1 | (3) $M(MAR) \rightarrow MDR$ |
| 原则三 | 占用 时间较短 的微操作 | T_2 | (4) $MDR \rightarrow Ad(IR)$ |
| | 尽量 安排在 一个节拍 内完成 | | |
| | 并允许有先后顺序 | | |

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

安排微操作时序-执行周期

- | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|-------|--|
| 原则一 | 微操作的 先后顺序不得 随意 更改 | ① CLA | T_0 | |
| 原则二 | 被控对象不同 的微操作 | clear | T_1 | |
| | 尽量安排在 一个节拍 内完成 | ACC清零 | T_2 | $0 \rightarrow AC$ |
| 原则三 | 占用 时间较短 的微操作 | ② COM | T_0 | |
| | 尽量 安排在 一个节拍 内完成 | complement | T_1 | |
| | 并允许有先后顺序 | ACC取反 | T_2 | $\overline{AC} \rightarrow AC$ |
| | | ③ SHR | T_0 | |
| | | shift | T_1 | |
| | | 算术右移 | T_2 | $L(AC) \rightarrow R(AC)$ |
| | | | T_2 | $AC_0 \rightarrow AC_0$ |
| | | ④ CSL | T_0 | |
| | | cyclic shift | T_1 | |
| | | 循环左移 | T_2 | $R(AC) \rightarrow L(AC), AC_0 \rightarrow AC_n$ |
| | | ⑤ STP | T_0 | |
| | | stop | T_1 | |
| | | 停机 | T_2 | $0 \rightarrow G$ |

王道考研/CSKAOYAN.COM

12

安排微操作时序-执行周期

(1) 非访存指令

- | | | |
|------------|-------|--------------------------------|
| ① CLA | T_0 | |
| clear | T_1 | |
| ACC清零 | T_2 | $0 \rightarrow AC$ |
| ② COM | T_0 | |
| complement | T_1 | |
| ACC取反 | T_2 | $\overline{AC} \rightarrow AC$ |
| ③ SHR | T_0 | |
| shift | T_1 | |
| 算术右移 | T_2 | $L(AC) \rightarrow R(AC)$ |
| | T_2 | $AC_0 \rightarrow AC_0$ |

- | | | |
|--------------|-------|--|
| ④ CSL | T_0 | |
| cyclic shift | T_1 | |
| 循环左移 | T_2 | $R(AC) \rightarrow L(AC), AC_0 \rightarrow AC_n$ |
| ⑤ STP | T_0 | |
| stop | T_1 | |
| 停机 | T_2 | $0 \rightarrow G$ |

(2) 访存指令

- | | | |
|---------|-------|---|
| ⑥ ADD X | T_0 | $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$ |
| 加法指令 | T_1 | $M(MAR) \rightarrow MDR$ |
| 隐含ACC | T_2 | $(AC) + (MDR) \rightarrow AC$ |
| ⑦ STA X | T_0 | $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow W$ |
| 存数指令 | T_1 | $AC \rightarrow MDR$ |
| 隐含ACC | T_2 | $MDR \rightarrow M(MAR)$ |
| ⑧ LDA X | T_0 | $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$ |
| 取数指令 | T_1 | $M(MAR) \rightarrow MDR$ |
| 隐含ACC | T_2 | $MDR \rightarrow AC$ |

(3) 转移指令

- | | | |
|------------|-------|---|
| ⑨ JMP X | T_0 | |
| jump | T_1 | |
| 无条件转移 | T_2 | $Ad(IR) \rightarrow PC$ |
| ⑩ BAN X | T_0 | |
| Branch ACC | T_1 | |
| Negative | T_2 | $A_0 \bullet Ad(IR) + \overline{A_0} \bullet (PC) \rightarrow PC$ |
| 条件转移 | | |

王道考研/CSKAOYAN.COM

13

安排微操作时序-中断周期

原则一 微操作的先后顺序不得随意更改

原则二 被控对象不同的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

原则三 占用时间较短的微操作

尽量安排在一个节拍内完成

并允许有先后顺序

设计步骤:

1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计

T_0 (1) $a \rightarrow MAR$

T_0 (2) $1 \rightarrow W$

存储器空闲即可

T_0 (3) $0 \rightarrow EINT$

硬件关中断

T_1 (4) $(PC) \rightarrow MDR$

内部数据通路空闲即可

T_2 (5) $MDR \rightarrow M(MAR)$

在(3)之后

T_2 (6) 向量地址 $\rightarrow PC$

在(3)之后

这些操作由中断隐指令完成

注: 中断隐指令不是一条指令, 而是指一条指令的中断周期由硬件完成的一系列操作

中断周期的三个任务:

1. 保存断点
2. 形成中断服务程序的入口地址
3. 关中断

王道考研/CSKAOYAN.COM

14

组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表
2. 写出微操作命令的最简表达式
3. 画出逻辑图

列出在取指、间址、执行、中断周期，T₀、T₁、T₂ 节拍内有可能用到的所有微操作

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

非访存指令

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指	T ₀		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T ₁		M(MAR) → MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(PC) + 1 → PC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T ₂		MDR → IR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			OP(IR) → ID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		I	1 → IND						1	1	1	1	1
		\bar{I}	1 → EX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

间址特征

王道考研/CSKAOYAN.COM

16

组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

非访存指令

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
IND 间址	T ₀		Ad(IR) → MAR						1	1	1	1	1
			1 → R						1	1	1	1	1
	T ₁		M(MAR) → MDR						1	1	1	1	1
	T ₂	\overline{IND}	MDR → Ad(IR)						1	1	1	1	1
			1 → EX						1	1	1	1	1

间址周期标志

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

组合逻辑设计

设计步骤:

1. 列出操作时间表

2. 写出微操作命令的最简表达式

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
EX 执行	T ₀		Ad(IR) → MAR			1	1	1		
			1 → R			1		1		
			1 → W				1			
	T ₁		M(MAR) → MDR			1		1		
			AC → MDR				1			
	T ₂		(AC) + (MDR) → AC			1				
			MDR → M(MAR)				1			
			MDR → AC					1		
			0 → AC	1						
			$\overline{AC} \rightarrow AC$		1					
			Ad(IR) → PC						1	
	A ₀		Ad(IR) → PC							1

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

微操作信号综合

工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CLA	COM	SHR	CSL	STP	ADD	STA	LDA	JMP	BAN
FE 取指	T ₀		PC → MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1 → R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T ₁		M(MAR) → MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IND 间址	T ₁		M(MAR) → MDR						1	1	1	1	1
		EX 执行											
			1 → W							1			
	T ₁		M(MAR) → MDR						1		1		

M(MAR) → MDR微操作命令的逻辑表达式:

$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA) \\ = T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$$


王道考研/CSKAOYAN.COM

19

画出逻辑图

M(MAR) → MDR微操作命令的逻辑表达式:
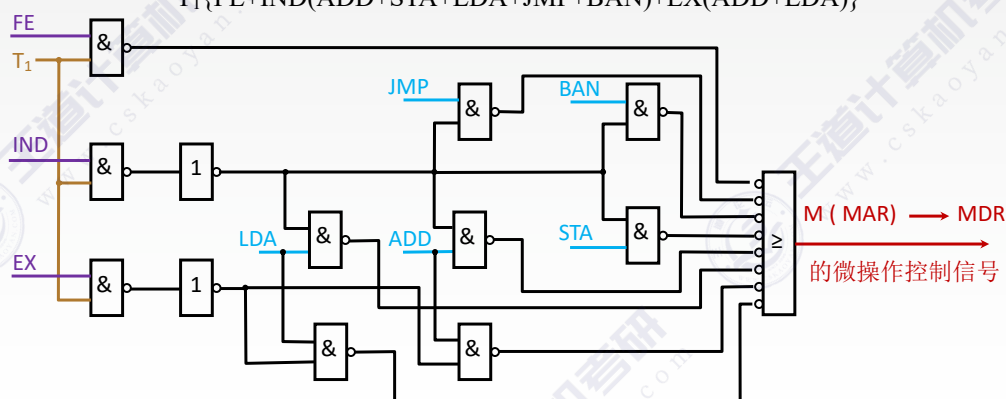
$$FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA) \\ = T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$$



根据指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件，即可确定
现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

王道考研/CSKAOYAN.COM

20

硬布线控制器的设计

设计步骤:

1. 分析每个阶段的微操作序列
2. 选择CPU的控制方式
3. 安排微操作时序
4. 电路设计
 - (1) 列出操作时间表
 - (2) 写出微操作命令的最简表达式
 - (3) 画出逻辑图

硬布线控制器的特点:

指令越多, 设计和实现就越复杂, 因此一般用于 RISC (精简指令集系统)

如果扩充一条新的指令, 则控制器的设计就需要大改, 因此扩充指令较困难。

由于使用纯硬件实现控制, 因此执行速度很快。微操作控制信号由组合逻辑电路即时产生。

王道考研/CSKAOYAN.COM

21

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班
可扫码加微信咨询



微博: @王道计算机考研教育



B站: @王道计算机教育



小红书: @王道计算机考研



知乎: @王道计算机考研



抖音: @王道计算机考研



淘宝: @王道论坛书店

22