

本节内容

# 输入/输出系统

I/O接口

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

本节总览

I/O接口

I/O接口的作用

结构和工作原理


I/O端口

分类

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

## 主机如何与I/O设备进行交互？

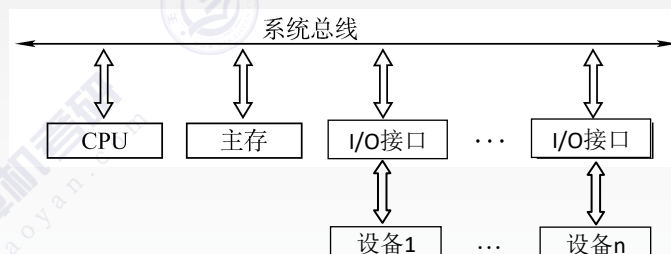


**I/O接口**：又称**I/O控制器**（**I/O Controller**）、**设备控制器**，负责协调主机与外部设备之间的数据传输

王道考研/CSKAOYAN.COM

3


## I/O接口的作用

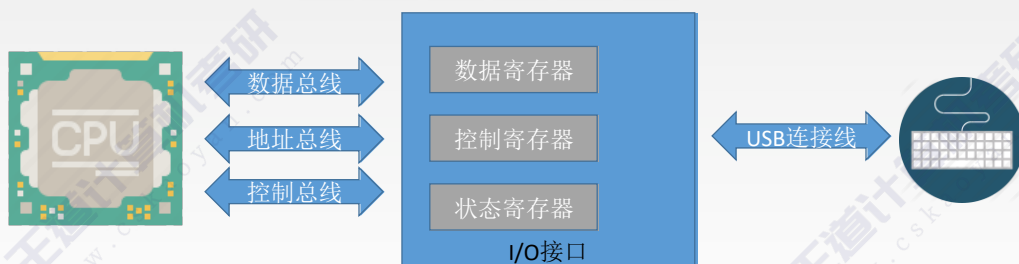

- 数据缓冲：通过数据缓冲寄存器（DBR）达到主机和外设工作速度的匹配
- 错误或状态监测：通过状态寄存器反馈设备的各种错误、状态信息，供CPU查用
- 控制和定时：接收从控制总线发来的控制信号、时钟信号
- 数据格式转换：串-并、并-串 等格式转换
- 与主机和设备通信：实现 主机—I/O接口—I/O设备 之间的通信

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

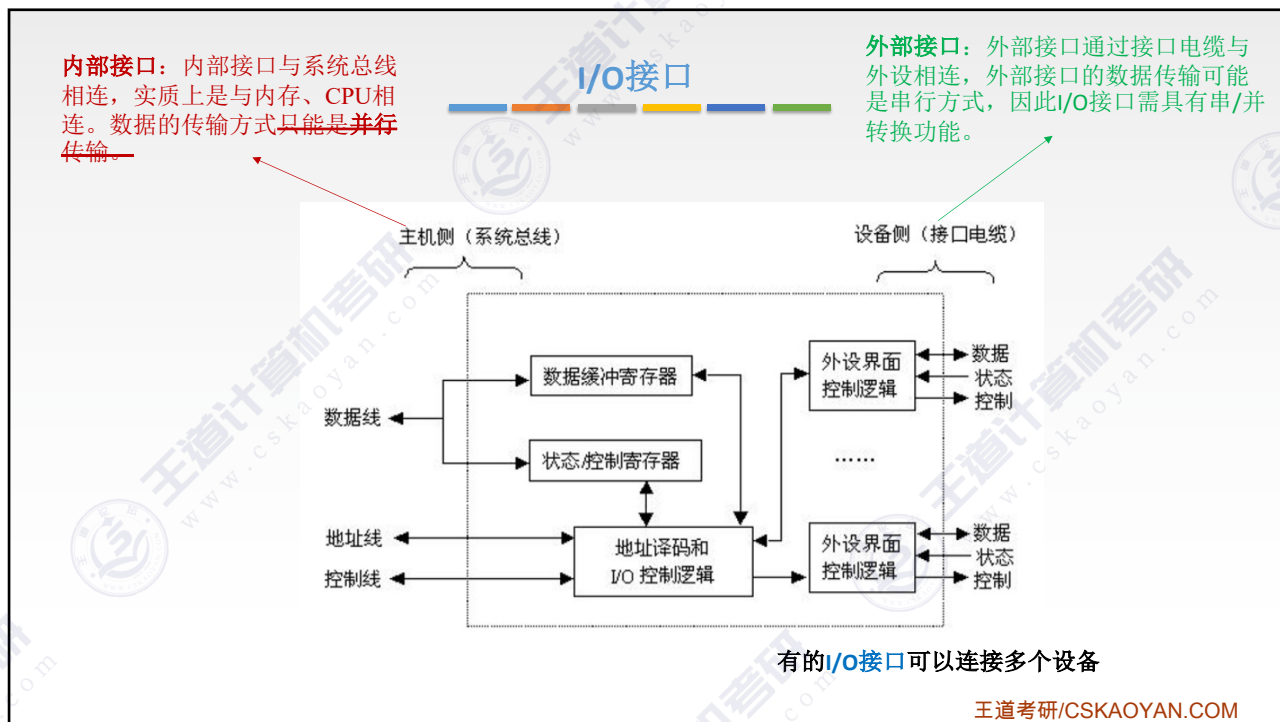


5



6

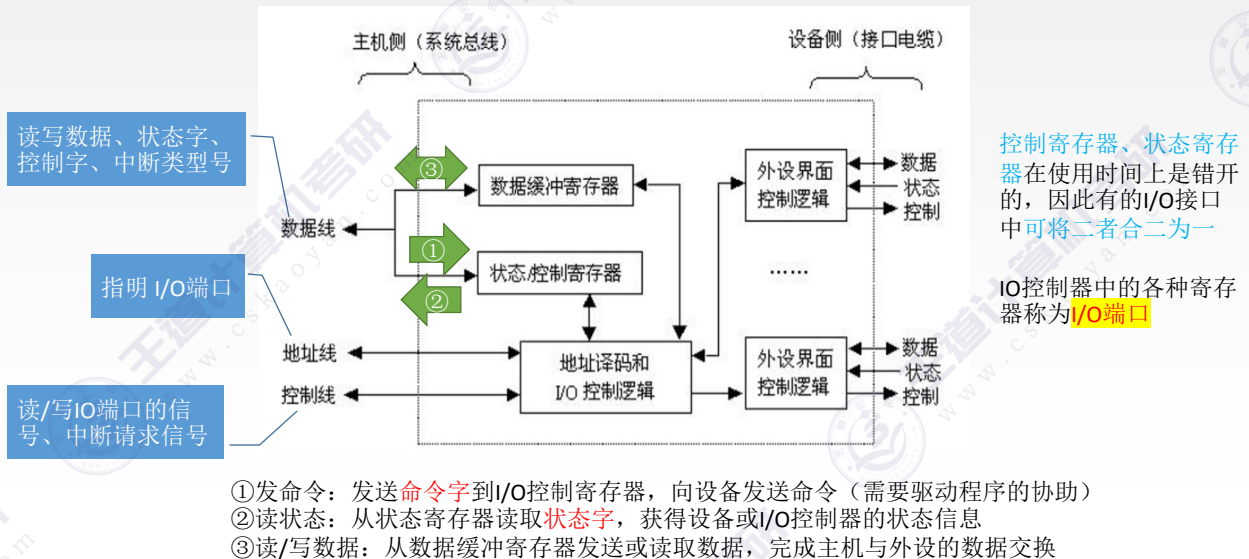
## I/O接口的工作原理

如何确定要操作的设备？  
每个设备对应一组寄存器，操作不同的寄存器就是在操作不同的设备



7

## 接口与端口

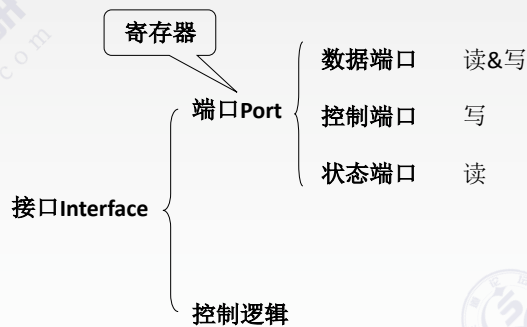

I/O端口是指接口电路中可以CPU直接访问的寄存器。


如何访问I/O端口？

I/O端口要想能够被CPU访问，必须要有端口地址，每一个端口都对应着一个端口地址。

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

## 统一编制 v.s. 独立编制

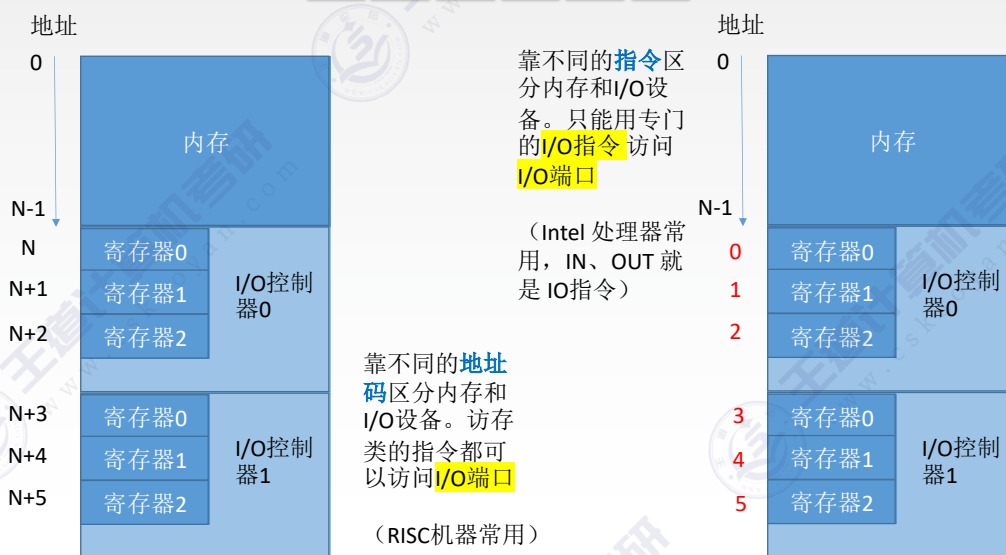

王道考研/CSKAOYAN.COM

9

## I/O端口及其编址

### 1. 统一编址

把I/O端口当做存储器的单元进行地址分配, 用统一的**访存指令**就可以访问I/O端口, 又称**存储器映射方式**。

靠不同的**地址码**区分内存和I/O设备, I/O地址要求相对固定在地址的某部分。

如系统总线中地址线共10根, 则可以访问的存储单元个数为 $2^{10} = 1024$ 个, 假设要给10个I/O端口编址:

- 0~9表示I/O地址, 10~1023为主存单元地址
- 0~1013表示主存单元地址, 1014~1023为I/O地址
- 10~19表示I/O地址, 0~9、20~1023为主存单元地址

### 2. 独立编址

I/O端口地址与存储器地址无关, 独立编址CPU需要设置**专门的输入/输出指令**访问端口, 又称I/O映射方式。

靠不同的**指令**区分内存和I/O设备。

王道考研/CSKAOYAN.COM

10

## I/O端口及其编址

### 1. 统一编址

把I/O端口当做存储器的单元进行地址分配，用统一的**访存指令**就可以访问I/O端口，又称**存储器映射方式**。

靠不同的**地址码**区分内存和I/O设备，I/O地址要求相对固定在地址的某部分。

**优点：**

不需要专门的输入/输出指令，所有访存指令都可直接访问端口，程序设计灵活性高  
端口有较大的编址空间  
读写控制逻辑电路简单

**缺点：**

端口占用了主存地址空间，使主存地址空间变小  
外设寻址时间长（地址位数多，地址译码速度慢）

### 2. 独立编址

I/O端口地址与存储器地址无关，独立编址CPU需要设置**专门的输入/输出指令**访问端口，又称I/O映射方式。

靠不同的**指令**区分内存和I/O设备。

**优点：**

使用专用I/O指令，程序编制清晰  
I/O端口地址位数少，地址译码速度快  
I/O端口的地址不占用主存地址空间

**缺点：**

I/O指令类型少，一般只能对端口进行传送操作，程序设计灵活性差  
需要CPU提供存储器读/写、I/O设备读/写两组控制信号，增加了控制逻辑电路的复杂性

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

## I/O接口的类型

按数据传送方式可分为

**并行接口：**一个字节或一个字所有位同时传送。

**串行接口：**一位一位地传送。

注：这里所说的数据传送方式指的是外设和接口一侧的传送方式，而在主机和接口一侧，数据总是并行传送的。接口要完成数据格式转换。

按主机访问I/O设备的控制方式可分为

**程序查询接口**

**中断接口**

**DMA接口**

按功能选择的灵活性可分为

**可编程接口**


**不可编程接口**

王道考研/CSKAOYAN.COM

12



## 知识回顾

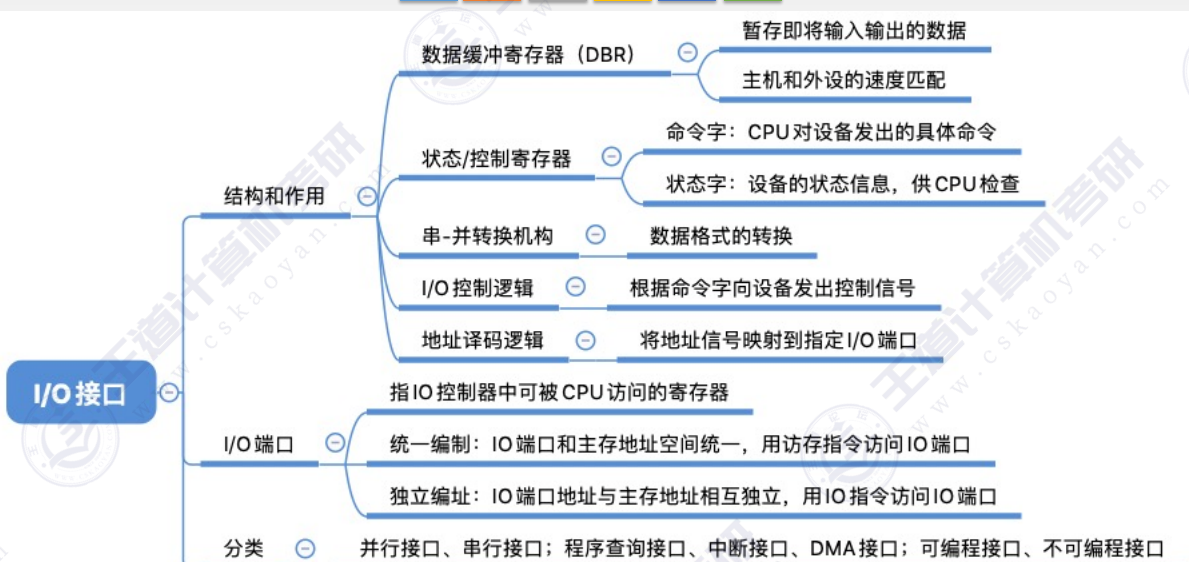

王道考研/CSKAOYAN.COM

13


## I/O接口的连接电路

唐版教材示意图:

数据线=数据总线  
设备选择线=地址总线  
状态线、命令线=控制总线


I/O接口的功能(具体操作)

1. 设备选址
2. 传送命令
3. 传送数据
4. 反映I/O设备的工作状态

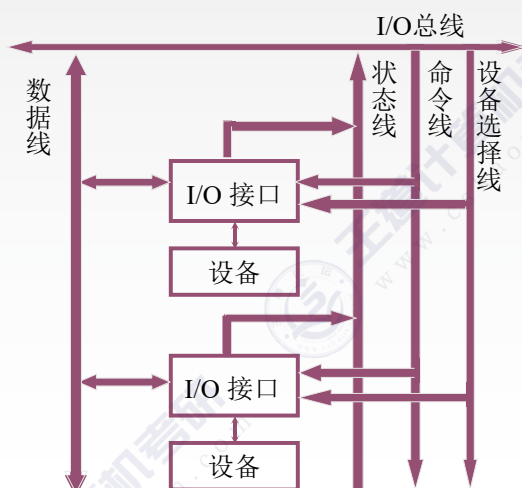


王道考研/CSKAOYAN.COM

14

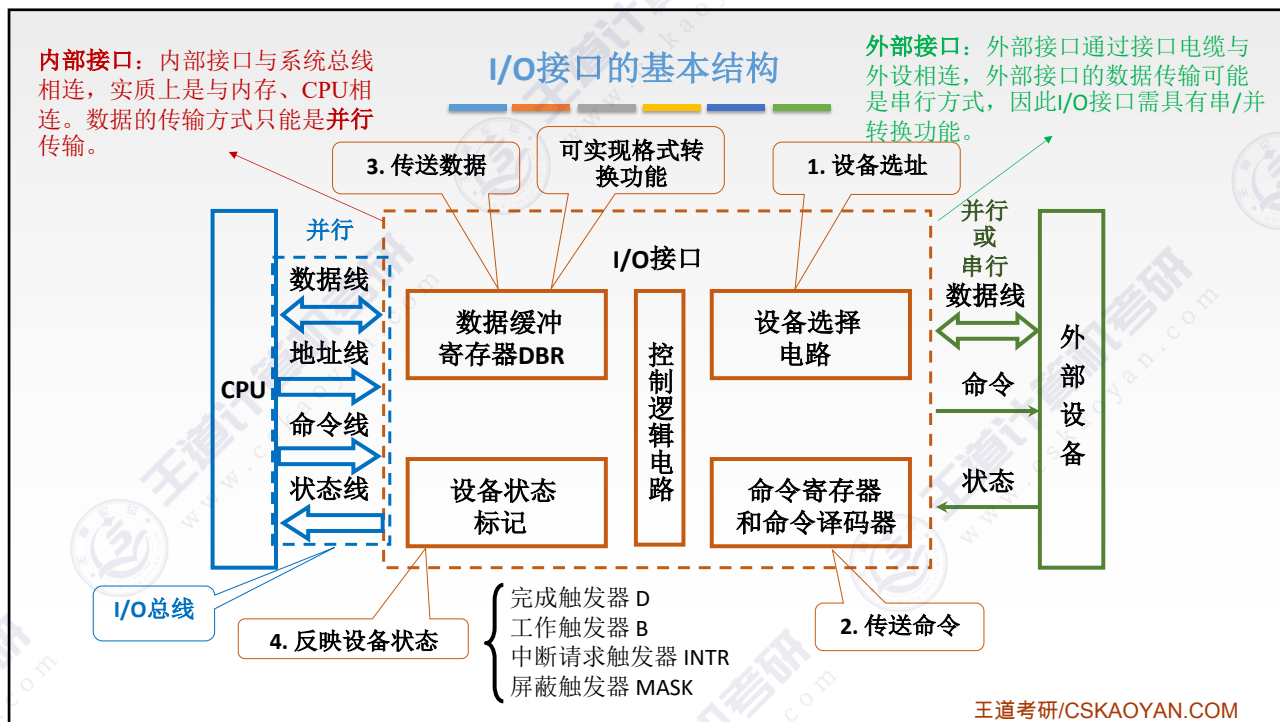

15

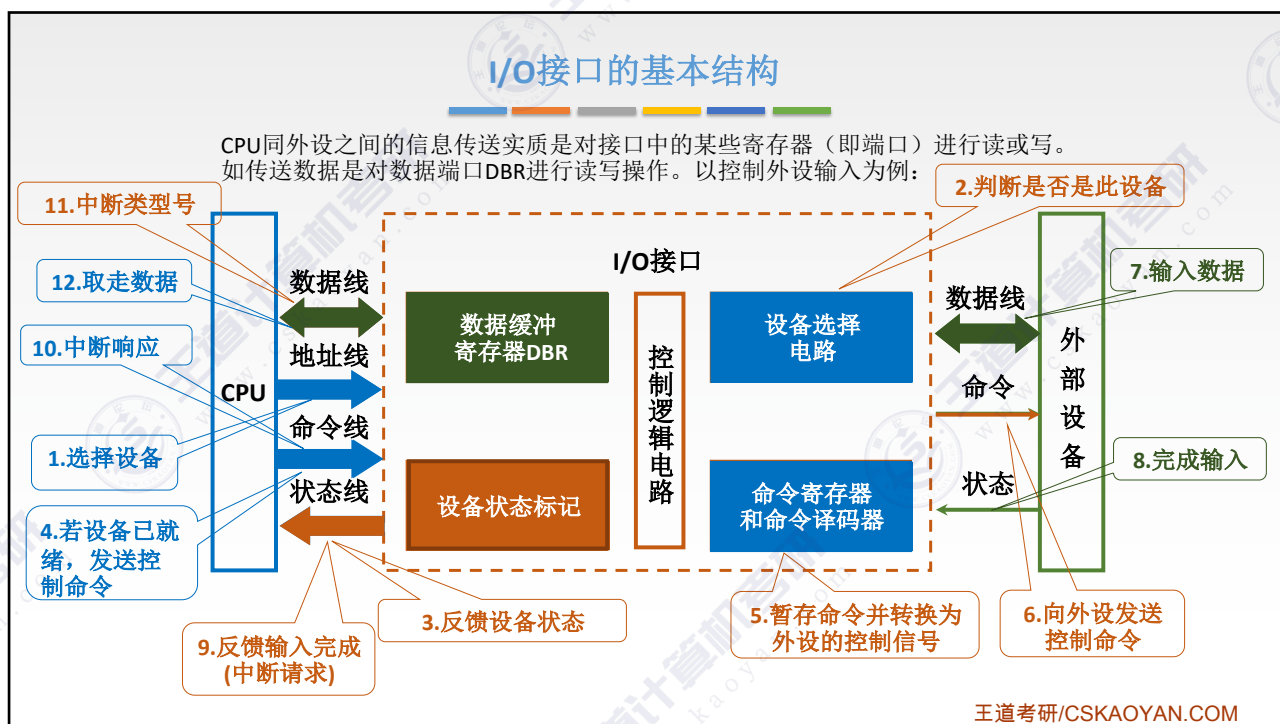


16



## 你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料

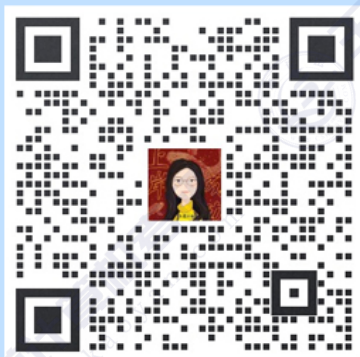

购买2024考研全程班/领学班/定向班  
可扫码加微信咨询



微博: @王道计算机考研教育



B站: @王道计算机教育



小红书: @王道计算机考研



知乎: @王道计算机考研



抖音: @王道计算机考研



淘宝: @王道论坛书店